

### Nº 9.1.1

$$U_{ch} = U \cdot 3\% = 220 \cdot 3\% = 6,6 \text{ V}$$

$$a) U = U - U_{ch} = 225 - 6,6 = \underline{\underline{218,4 \text{ V}}}$$

$$U_{ch} = U \cdot 5\% = 220 \cdot 5\% = 11 \text{ V}$$

$$b) U = U - U_{ch} = 225 - 11 = \underline{\underline{214 \text{ V}}}$$

### Nº 9.1.2

$$a) U_{ch} = U - U = 225,2 - 219,4 = \underline{\underline{5,8 \text{ V}}}$$

$$b) \% = \frac{5,8 \cdot 100}{220} = \underline{\underline{2,636 \%}}$$

### Nº 9.1.3

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 2,8}{1,5} = 0,0326 \Omega$$

$$a) U = R \cdot I = 0,0326 \cdot 3,75 = \underline{\underline{122,5 \text{ mV}}}$$

$$b) U\% = \frac{0,1225 \cdot 100}{12} = \underline{\underline{1,021 \%}}$$

### Nº 9.1.4

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 5,3}{2,5} = 37,1 \text{ m}\Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,0371 \cdot 5,2 = 0,1929 \text{ V}$$

$$U = U + U_{ch} = 4,95 + 0,1929 = \underline{\underline{5,143 \text{ V}}}$$

### Nº 9.1.5

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1,72}{145} = \underline{\underline{11,86 \text{ m}\Omega}}$$

### Nº 9.1.6

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 0,6^2 \cdot 0,785 = 0,2826 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\varphi \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0,0175 \cdot 8010 \cdot 2}{0,2826} = 1016,8 \Omega$$

$$a) U_{ch} = R \cdot I = 1016,8 \cdot 0,005 = \underline{\underline{5,082 \text{ V}}}$$

$$b) U = U - U_{ch} = 47,7 - 5,082 = \underline{\underline{42,62 \text{ V}}}$$

Nº 9.1.7

$$a) U = U = \underline{\underline{36 \text{ V}}}$$

$$R_{tot} = R + R_l = 2 + (2 \cdot 0,158) = 2,316 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{36}{2,316} = 15,54 \text{ A}$$

$$U_{ch} = R_l \cdot I = 2 \cdot 0,158 \cdot 15,54 = 4,91 \text{ V}$$

$$b) U = U - U_{ch} = 36 - 4,91 = \underline{\underline{31,09 \text{ V}}}$$

Nº 9.1.8

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \alpha = \frac{0,0175 \cdot 55}{6} \cdot \alpha = 0,32 \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,32 \cdot 21 = 6,7 \text{ V}$$

$$a) U = U + U_{ch} = 218 + 6,7 = \underline{\underline{224,7 \text{ V}}}$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,32 \cdot 38 = 12,16 \text{ V}$$

$$b) U = U - U_{ch} = 224,73 - 12,16 = \underline{\underline{212,5 \text{ V}}}$$

Nº 9.2.1

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 21}{6} = 0,06125 \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,06125 \cdot 58 = \underline{\underline{3,553 V}}$$

Nº 9.2.2

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 4^2 \cdot 0,785 = 12,56 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 8,2}{12,56} = 0,011 \Omega$$

$$U = R \cdot I = 0,01142 \cdot 298 = \underline{\underline{3,29 V}}$$

Nº 9.2.3

$$A = l \cdot L = 6 \cdot 50 = 300 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} = \frac{0,029 \cdot 7,6}{300} = 0,734 \text{ m}\Omega$$

$$a) U = R \cdot I = 0,734 \cdot 450 = \underline{\underline{0,33 V}}$$

$$b) P = R \cdot I^2 = 0,734 \cdot 450^2 = \underline{\underline{148,63 W}}$$

Nº 9.2.4

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 4^2 \cdot 0,785 = 12,56 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} = \frac{0,075 \cdot 0,04}{12,56} = 238,7 \mu\Omega$$

$$a) U = R \cdot I = 238,7 \cdot 25 = \underline{\underline{5,968 mV}}$$

$$b) P = R \cdot I^2 = 238,7 \cdot 25^2 = \underline{\underline{149,2 mW}}$$

Nº 9.2.5

$$a) U_{ch} = U - U = 224,3 - 220,9 = \underline{\underline{3,4 V}}$$

$$b) \% = \frac{3,4 \cdot 100}{220} = \underline{\underline{1,545 \%}}$$

Nº 9.2.6

$$a) U = R \cdot I = 1,75 \cdot 6 = \underline{\underline{10,5 V}}$$

$$b) U = R \cdot I = 1,16 \cdot 10 = \underline{\underline{11,6 V}}$$

$$c) U = R \cdot I = 0,7 \cdot 16 = \underline{\underline{11,2 V}}$$

$$d) U = R \cdot I = 0,437 \cdot 20 = \underline{\underline{8,74 V}}$$

### Nº 9.2.6 Suite!

$$e) U = R \cdot I = 0,291 \cdot 25 = \underline{\underline{7,275 V}}$$

$$f) U = R \cdot I = 0,175 \cdot 40 = \underline{\underline{7 V}}$$

$$g) U = R \cdot I = 0,1093 \cdot 63 = \underline{\underline{6,885 V}}$$

### Nº 9.2.7

$$a) U_{ch} = R \cdot 2 \cdot I = 0,12 \cdot 2 \cdot 9,6 = \underline{\underline{2,304 V}}$$

$$b) U = U + U_{ch} = 220 + 2,304 = \underline{\underline{222,304 V}}$$

### Nº 9.2.8

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 = 0,12 + 10,6 + 0,12 = 10,84 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{223}{10,84} = 20,57 A$$

$$U = R \cdot I = 10,6 \cdot 20,57 = \underline{\underline{218,06 V}}$$

### Nº 9.2.9

$$U_{ch} = U_1 - U_2 = 226 - 219 = 7 V$$

$$R = \frac{U_{ch}}{I} = \frac{7}{18,2} = \underline{\underline{384,6 m\Omega}}$$

### Nº 9.2.10

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{48^2}{1200} = 1,92 \Omega$$

$$R_l = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 28,5}{10} \cdot 2 = 0,09975 \Omega$$

$$R_t = R + R_l = 1,92 + 0,09975 = 2,01975 \Omega$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1200}{48} = 25 A$$

$$U_t = R_t \cdot I = 2,019 \cdot 25 = \underline{\underline{50,49 V}}$$

### Nº 9.2.11

$$R_l = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 110}{2,5} \cdot 2 = 1,54 \Omega$$

$$R_t = R_1 + R_l = 60 + 1,54 = 61,54 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{242}{61,54} = 3,6 A$$

Nº 9.2.11. Suite

$$a) U_{R1} = R_1 \cdot I = 60 \cdot 3,6 = \underline{\underline{216,44 \text{ V}}}$$

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{60} + \frac{1}{80}} = 34,285 \Omega$$

$$R_t = R_e + R_l = 34,285 + 1,54 = 35,825 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{222}{35,825} = 6,196 \text{ A}$$

$$b) U = R_e \cdot I = 34,285 \cdot 6,196 = \underline{\underline{212,55 \text{ V}}}$$

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{60} + \frac{1}{80} + \frac{1}{100}} = 25,53 \Omega$$

$$R_t = R_e + R_l = 25,53 + 1,54 = 27,07 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{222}{27,07} = 8,2 \text{ A}$$

$$c) U = R_e \cdot I = 25,53 \cdot 8,2 = \underline{\underline{209,38 \text{ V}}}$$

Nº 9.2.12

$$R_1 = \frac{\rho \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 82}{4} \cdot 2 = 0,7175 \Omega$$

$$R_2 = \frac{\rho \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 50}{2,5} \cdot 2 = 0,7 \Omega$$

$$R_t = R_1 + R_2 = 0,7175 + 0,7 = 1,4175 \Omega$$

$$a) U_{ch1} = R \cdot I = 1,41 \cdot 20 = 28,35 \text{ V}$$

$$b) U_{ch2} = R \cdot I = 1,41 \cdot 10 = 14,175 \text{ V}$$

$$a) U = U - U_{ch1} = 224 - 28,35 = \underline{\underline{195,65 \text{ V}}}$$

$$b) U = U - U_{ch2} = 224 - 14,175 = \underline{\underline{209,825 \text{ V}}}$$

Nº 9.2.13

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 0,6^2 \cdot 0,785 = 0,2826 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 100}{0,2826} \cdot 2 = 12,385 \Omega$$

$$U_{ch1} = U_{ch2,3,4} = R \cdot I = 12,38 \cdot 0,2 = 2,476 \text{ V}$$

$$U_4 = U + U_{ch4} = 43,2 + 2,476 = \underline{\underline{45,67 \text{ V}}}$$

$$U_3 = U_4 + U_{ch3} = 45,67 + 2,476 = \underline{\underline{48,15 \text{ V}}}$$



N° 9.2.13 Suite

$$U_2 = U_3 + U_{ch2} = 48,15 + 2,476 = \underline{\underline{50,62 \text{ V}}}$$

$$U_1 = U_2 + U_{ch1} = 50,62 + 2,476 = \underline{\underline{53,10 \text{ V}}}$$

N° 9.2.14

$$R_{\text{conducteur}} = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 100}{16} = 0,109375 \Omega$$

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0,0175 \cdot 100 \cdot 2}{16} = 0,21875 \Omega$$

$$a) U = R_l \cdot I = 0,109 \cdot 60 = \underline{\underline{6,56 \text{ V}}}$$

$$b) U = R_l \cdot I = 0,218 \cdot 60 = \underline{\underline{13,125 \text{ V}}}$$

$$c) U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,218 \cdot 60 \cdot 0,8 = \underline{\underline{10,5 \text{ V}}}$$

$$d) U = U - U_{ch} = 220 - 10,5 = \underline{\underline{209,5 \text{ V}}}$$

N° 9.2.15

$$A' = \phi^2 \cdot 0,785 = 30^2 \cdot 0,785 = 706,5 \text{ mm}^2$$

$$A'' = \phi^2 \cdot 0,785 = 26^2 \cdot 0,785 = 530,66 \text{ mm}^2$$

$$A = A' - A'' = 706,5 - 530,66 = 175,84 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 25}{175,84} = 2,488 \text{ m} \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 2,488 \cdot 500 \cdot 0,75 = \underline{\underline{936,5 \text{ V}}}$$

N° 9.2.16

$$R = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0,0175 \cdot 1750 \cdot 2}{95} = 644 \text{ m} \Omega$$

$$a) U = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,644 \cdot 340 \cdot 0,75 = \underline{\underline{164,4 \text{ V}}}$$

$$b) U = \frac{U}{2} = \frac{164,4}{2} = \underline{\underline{82,2 \text{ V}}}$$

N° 9.2.17

$$U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi \Rightarrow R = \frac{U_{ch}}{I \cdot \cos \varphi} = \frac{6,75}{150 \cdot 0,75} = 0,06 \Omega$$

$$R = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} \Rightarrow \varphi = \frac{R \cdot A}{l \cdot 2} = \frac{0,06 \cdot 70}{69,5 \cdot 2} = \underline{\underline{0,0302}} \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

c'est de l'Aldrey

Nº 9.2.18

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{380^2}{12000} = 12,03 \Omega$$

$$I = \frac{UP}{U} = \frac{12000}{380} = 39,473 \text{ A}$$

$$A = \frac{\pi \cdot \phi^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 6^2}{4} = 28,274 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0,0175 \cdot 240 \cdot 2}{28,274} = 0,297089 \Omega$$

$$a) U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,297 \cdot 39,47 \cdot 0,8 = \underline{\underline{9,381 \text{ V}}}$$

$$b) U = U + U_{ch} = 380 + 9,381 = \underline{\underline{389,38 \text{ V}}}$$

$$c) \% = \frac{9,381}{380} \cdot 100 = \underline{\underline{2,469 \%}}$$

Nº 9.2.19

$$R = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0,0175 \cdot 45 \cdot 2}{1} = 1,575 \Omega$$

$$a) U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 1,575 \cdot 13 \cdot 0,95 = \underline{\underline{17,4 \text{ V}}}$$

$$b) U = U - U_{ch} = 226 - 17,4 = \underline{\underline{208,6 \text{ V}}}$$

$$c) \% = \frac{17,4}{220} \cdot 100 = \underline{\underline{7,91 \%}}$$

Nº 9.2.20

$$R = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A} = \frac{0,0175 \cdot 100 \cdot 2}{6} = 0,583 \Omega$$

$$a) U_{ch} = U \cdot 2\% = 220 \cdot 2\% = 4,4 \text{ V}$$

$$I_{\max} = \frac{U}{R \cdot \cos \varphi} = \frac{4,4}{0,583 \cdot 0,9} = 8,38 \text{ A}$$

$$P_{\max} = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 220 \cdot 8,38 \cdot 0,9 = \underline{\underline{1,659 \text{ kW}}}$$

$$b) U_{ch} = U \cdot 3\% = 220 \cdot 3\% = 6,6 \text{ V}$$

$$I_{\max} = \frac{U}{R \cdot \cos \varphi} = \frac{6,6}{0,583 \cdot 0,9} = 12,57 \text{ A}$$

$$P_{\max} = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 220 \cdot 12,57 \cdot 0,9 = \underline{\underline{2,489 \text{ kW}}}$$

Nº 9.2.20 Suite

$$c) U_{ch} = U \cdot 4\% = 220 \cdot 4\% = 8,8V$$

$$I_{max} = \frac{U}{R \cdot \cos \varphi} = \frac{8,8}{0,583 \cdot 0,9} = 16,76 A$$

$$P_{max} = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 220 \cdot 16,76 \cdot 0,9 = \underline{\underline{3,319 kW}}$$

$$d) U_{ch} = U \cdot 5\% = 220 \cdot 5\% = 11V$$

$$I_{max} = \frac{U}{R \cdot \cos \varphi} = \frac{11}{0,583 \cdot 0,9} = 20,95 A$$

$$P_{max} = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 220 \cdot 20,95 \cdot 0,9 = \underline{\underline{4,149 kW}}$$

Nº 9.2.21

$$R = \frac{\gamma \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 65}{1,5} \cdot 2 = 1,5166 \Omega$$

$$U_2 = U - 4\% = 220 - 4\% = 211,2 V$$

$$U_{ch} = U \cdot 4\% = 220 \cdot 4\% = 8,8 V$$

$$I_{max} = \frac{U}{R \cdot \cos \varphi} = \frac{8,8}{1,5166 \cdot 0,8} = \underline{\underline{7,253 A}}$$



Nº 9.3.1

$$U_{ch} = U_1 - U_2 = 392 - 384 = \underline{\underline{8 V}}$$

$$U_{ch} \% = \frac{8 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{2,1 \%}}$$

Nº 9.3.2

$$U_{ch} = U \cdot \sqrt{3} = 4,62 \cdot 1,73 = \underline{\underline{8,002 V}}$$

$$U_{ch} \% = \frac{8,002 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{2,106 \%}}$$

$$U_2 = U_1 - U_{ch} = 3 \cdot 390 - 8 = \underline{\underline{3 \times 382 V}}$$

Nº 9.3.3

$$R = R \cdot \sqrt{3} = 0,4 \cdot 1,73 = 0,692 \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,692 \cdot 10 = \underline{\underline{6,928 V}}$$

$$U_{ch} \% = \frac{6,928 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{1,82 \%}}$$

Nº 9.3.4

$$R = \frac{q \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 80}{1,5} \cdot 1,73 = 1,616 \Omega$$

$$P = U \cdot I \cdot \sqrt{3} \Rightarrow I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{3900}{380 \cdot 1,73} = 5,92 A$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 1,616 \cdot 5,92 = \underline{\underline{9,57 V}}$$

Nº 9.3.5

$$U_{ch} = U \cdot 3\% = \frac{380 \cdot 3}{100} = 11,4 V$$

$$R = \frac{U_{ch}}{I} = \frac{11,4}{160} = 0,07125 \Omega$$

$$R = \frac{q \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} \Rightarrow l = \frac{R \cdot A}{q \cdot \sqrt{3}} = \frac{0,07125 \cdot 16}{0,0175 \cdot 1,73} = \underline{\underline{37,61 m}}$$

Nº 9.3.6

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{5500}{380 \cdot 1,73} = 8,356 A$$

$$Rl = \frac{q \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 55}{2,5} \cdot 1,73 = 0,666 \Omega$$

$$a) U_{ch} = R \cdot I = 0,666 \cdot 8,356 = \underline{\underline{5,572 V}}$$

### N° 9.3.6 Suite

$$U_{ch} \% = \frac{5,572 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{1,466 \%}}$$

$$b) U_2 = U_1 - U_{ch} = 3 \times 386 - 5,572 = \underline{\underline{3 \times 380,42 V}}$$

$$c) P = R \cdot I^2 \cdot \sqrt{3} = 0,666 \cdot 8,356^2 \cdot 1,73 = \underline{\underline{80,66 W}}$$

### N° 9.3.7

$$I_{max} = 25 A \text{ pour } 6 \text{ \#}$$

$$U_{ch} = 380 \cdot 2\% = \frac{380 \cdot 2}{100} = \underline{\underline{7,6 V}}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{7,6}{25} = 0,304 \Omega$$

$$R = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} \Rightarrow l = \frac{R \cdot A}{P \cdot \sqrt{3}} = \frac{0,304 \cdot 6}{0,0175 \cdot 1,73} = \underline{\underline{60,176 m}}$$

### N° 9.3.8

$$R = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 320}{25} \cdot 1,73 = 0,3879 \Omega$$

$$R = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,029 \cdot 320}{35} \cdot 1,73 = 0,4592 \Omega$$

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3}} = \frac{22000}{380 \cdot 1,73} = 33,42 A$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,3879 \cdot 33,42 = \underline{\underline{12,96 V}}$$

$$U_{ch} \% = \frac{12,96 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{3,41 \%}}$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,4592 \cdot 33,42 = \underline{\underline{15,34 V}}$$

$$U_{ch} \% = \frac{15,34 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{4,038 \%}}$$

### N° 9.3.9

$$R_l = R \cdot \sqrt{3} = 0,24 \cdot 1,73 = 0,415 \Omega$$

$$a) U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,4156 \cdot 28 \cdot 0,75 = \underline{\underline{8,729 V}}$$

$$U_{ch} \% = \frac{8,729 \cdot 100}{380} = \underline{\underline{2,297 \%}}$$

$$b) U_2 = U_1 - U_{ch} = 3 \times 390 - 8,729 = \underline{\underline{3 \times 381,27 V}}$$

Nº 9.3.10

$$Rl = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,033 \cdot 1400}{240} \cdot 1,73 = 0,3534 \Omega$$

a)  $U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,33 \cdot 400 \cdot 0,91 = \underline{\underline{121,36 V}}$

b)  $U_2 = U_1 + U_{ch} = 50100 + 121,36 = \underline{\underline{3 \times 50,221 kV}}$

Nº 9.3.11

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} = \frac{36000}{380 \cdot 1,73 \cdot 0,82} = 66,7 A$$

$$Rl = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 320}{16} \cdot 1,73 = 0,1606 \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,1606 \cdot 66,7 \cdot 0,82 = 3,31 V$$

$$U_2 = U_1 - U_{ch} = 3 \times 395 - 3,31 = \underline{\underline{3 \times 391,7 V}}$$

Nº 9.3.12

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 6^2 \cdot 0,785 = 28,26 \text{ mm}^2$$

$$Rl = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 2600}{28,26} \cdot 1,73 = 2,788 \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 2,788 \cdot 90 \cdot 0,88 = \underline{\underline{220,85 V}}$$

Nº 9.3.13

$$P = U \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot n \Rightarrow I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot n} = \frac{12000}{500 \cdot 1,73 \cdot 0,85 \cdot 0,8} = 20,377 A$$

$$Rl = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 80}{6} \cdot 1,73 = 0,403 \Omega$$

a)  $U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 20,377 \cdot 0,403 \cdot 0,85 = \underline{\underline{7 V}}$

$$U_{ch} \% = \frac{7}{500} \cdot 100 = \underline{\underline{1,4 \%}}$$

b)  $U_1 = U_2 + U_{ch} = 500 + 7 = \underline{\underline{507 V}}$

Nº 9.3.14

$$P = U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot n \Rightarrow I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot n} = \frac{20000}{380 \cdot 1,73 \cdot 0,86 \cdot 0,85} = 41,57 A$$

$$Rl = \frac{P \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 120}{35} \cdot 1,73 = 0,1039 \Omega$$

Nº 9.3.14 Suite

$$a) U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 0,1039 \cdot 41,57 \cdot 0,86 = \underline{\underline{3,715 V}}$$

$$b) U_{ch} = U_{ch} \cdot 5 = 3,715 \cdot 5 = \underline{\underline{18,57 V}}$$

Nº 9.3.15

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot n} \cdot 5 = \frac{25000}{380 \cdot 1,73 \cdot 0,86 \cdot 0,87} \cdot 5 = 253,84 A$$

$$U_{ch} = \frac{380 \cdot 5}{100} = 19 V$$

$$Rl = \frac{U_{ch}}{I \cdot \cos \varphi} = \frac{19}{253,84 \cdot 0,86} = 0,087 \Omega$$

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} \Rightarrow l = \frac{R \cdot A}{\varphi \cdot \sqrt{3}} = \frac{0,087 \cdot 50}{0,0175 \cdot 1,73} = \underline{\underline{143,57 m}}$$

Nº 9.3.16

$$I = \frac{P}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot n} = \frac{11000}{380 \cdot 1,73 \cdot 0,85 \cdot 0,86} = 22,86 A$$

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 4^2 \cdot 0,785 = 12,56 \text{ mm}^2$$

$$Rl = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 800}{12,56} \cdot 1,73 = 1,93 \Omega$$

$$U_{ch} = R \cdot I \cdot \cos \varphi = 1,93 \cdot 22,86 \cdot 0,85 = 37,5 V$$

$$a) U_2 = U_1 - U_{ch} = 3 \times 395 - 37,5 = \underline{\underline{3 \times 357,5 V}}$$

$$b) U_{ph} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{357,5}{1,73} = \underline{\underline{206,4 V}}$$