
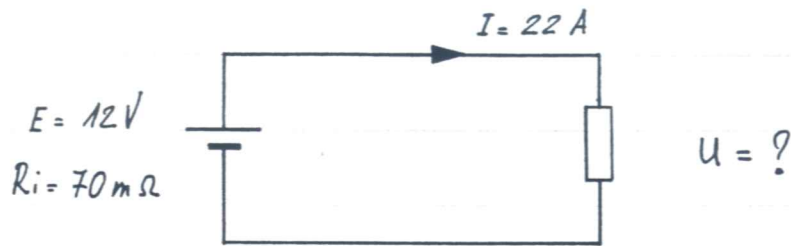


Nº 6.1

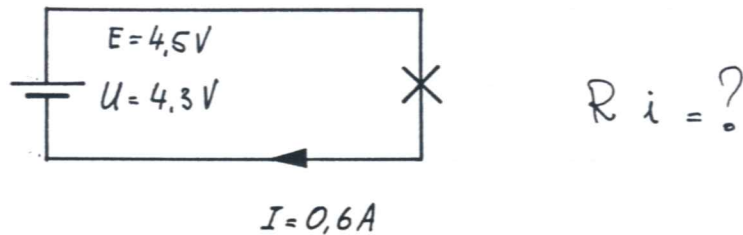


$$U = E - (R_i \cdot I) = 12 - (0,07 \cdot 22) = \underline{\underline{10,46 \text{ V}}}$$

Nº 6.2




$$U = E - (R_i \cdot I) \Rightarrow R_i = \frac{E - U}{I} = \frac{4,5 - 4,3}{0,6} = \underline{\underline{0,33 \Omega}}$$

Nº 6.3

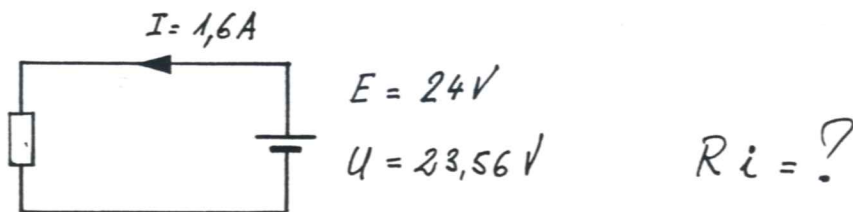


$$U = E - (R_i \cdot I) \Rightarrow R_i = \frac{E - U}{I} = \frac{24 - 23,56}{1,6} = \underline{\underline{0,275 \Omega}}$$

Nº 6.4

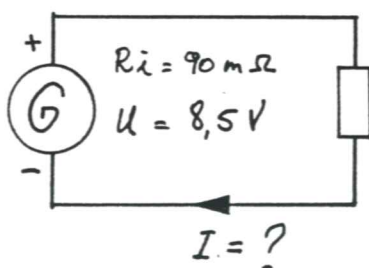

$$U_{ch} = R_i \cdot I \Rightarrow I = \frac{U_{ch}}{R_i} = \frac{8,5}{0,09} = \underline{\underline{94,4 \text{ A}}}$$


Nº 6.5

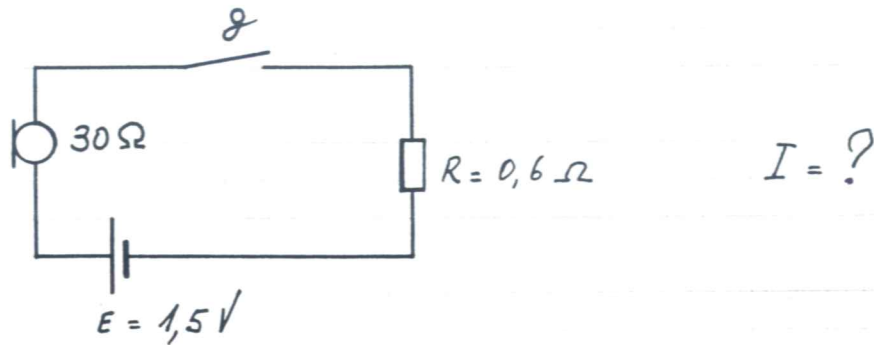

$$R_t = R + R = 30 + 0,6 = 30,6 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{1,5}{30,6} = \underline{\underline{49 \text{ mA}}}$$

Nº 6.6

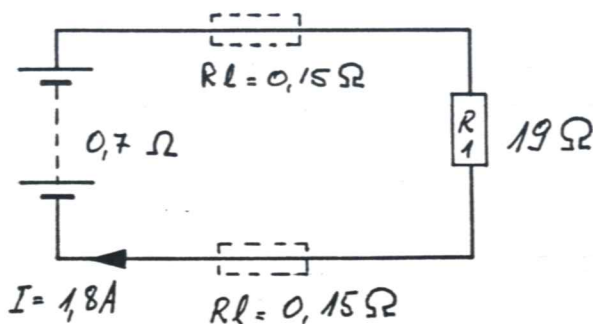

$$U_{ch.} = R_i \cdot I = 0,7 \cdot 1,8 = 1,26 \text{ V}$$


$$U_{R_1} = R_1 \cdot I = 19 \cdot 1,8 = \underline{\underline{34,2 \text{ V}}}$$

$$U_{ch. \text{ lignes}}: R_L \cdot I \cdot 2 = 0,15 \cdot 1,8 \cdot 2 = 0,54 \text{ V}$$

$$U_{batt.} = U_{R_1} + U_{ch. \text{ lignes}} = 34,2 + 0,54 = \underline{\underline{34,74 \text{ V}}}$$

$$E = U + U_{ch.} = 34,74 + 1,26 = \underline{\underline{36 \text{ V}}}$$

Nº 6.7

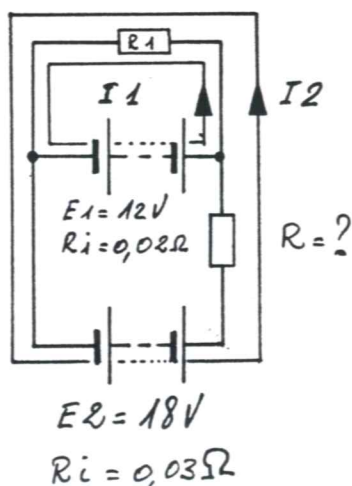

$$I_{R_1} = 16 \text{ A}$$

$$I_1 = I_2 = \frac{16}{2} = 8 \text{ A}$$

$$U_{batt. 1} = E - (R_i \cdot I) = 12 - (0,02 \cdot 8) = 11,84 \text{ V}$$

$$U_{batt. 2} = E - (R_i \cdot I) = 18 - (0,03 \cdot 8) = 17,76 \text{ V}$$

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{11,84}{8} = 1,48 \Omega$$


$$R_t = \frac{U}{I} = \frac{17,76}{8} = 2,22 \Omega$$

$$R = R_t - R_1 = 2,22 - 1,48 = \underline{\underline{0,74 \Omega}}$$

Nº 6.8

$$E = 24 \text{ V}$$

$$R_i = 1,2 \Omega$$

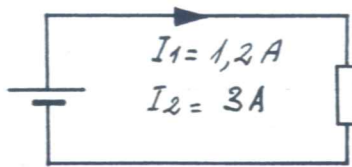

$$\Delta U = ?$$


$$U_1 = E - (R_i \cdot I) = 24 - (1,2 \cdot 1,2) = 22,56 \text{ V}$$

$$U_2 = E - (R_i \cdot I) = 24 - (1,2 \cdot 3) = 20,4 \text{ V}$$

$$\Delta U = U_1 - U_2 = 22,56 - 20,4 = \underline{\underline{2,16 \text{ V}}}$$

Nº 6.9

$$E = 85 \text{ V}$$

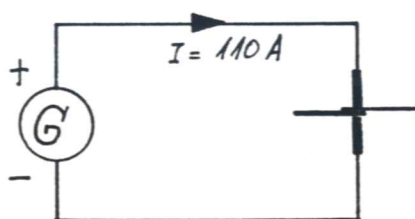

$$R = ?$$

$$U = E - 26\% = 85 - 26\% = 62,9 \text{ V}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{62,9}{110} = \underline{\underline{0,5718 \Omega}}$$


Nº 6.10

$$E = 6 \text{ V}$$

$$R_i = 2,4 \Omega$$

$$E = 9 \text{ V}$$

$$R_i = 4,5 \Omega$$

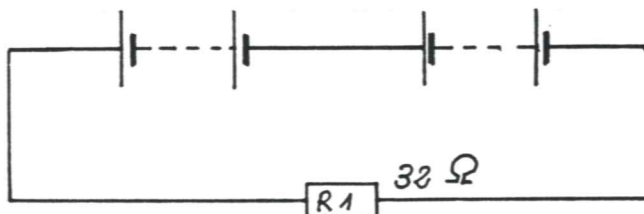

$$I = ?$$

$$U_1 = ?$$

$$U_2 = ?$$

$$U_{R1} = ?$$

$$R_t = R_1 + R_i + R_i = 32 + 2,4 + 4,5 = 38,9 \Omega$$


$$I = \frac{E_1 + E_2}{R_t} = \frac{6 + 9}{38,9} = \underline{\underline{0,385 \text{ A}}}$$

$$U_1 = E_1 - (R_i \cdot I) = 6 - (2,4 \cdot 0,385) = \underline{\underline{5,076 \text{ V}}}$$

$$U_2 = E_2 - (R_i \cdot I) = 9 - (4,5 \cdot 0,385) = \underline{\underline{7,268 \text{ V}}}$$

$$U_{R1} = R_1 \cdot I = 32 \cdot 0,385 = \underline{\underline{12,34 \text{ V}}} = U_1 + U_2 !$$

N° 6.11

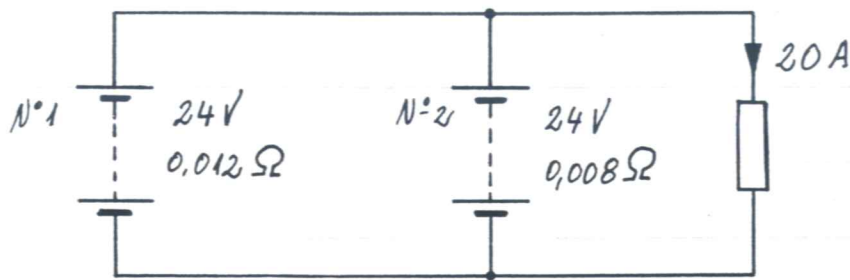

$$I_1 = ?$$

$$I_2 = ?$$

$$U_1 = ?$$

$$U_2 = ?$$

$$U_1 = U_2$$

I est inversement proportionnel à R_i
plus R_i est grand plus I est petit!

$$\text{donc } I_1 = \frac{8}{20} \text{ et } I_2 = \frac{12}{20}$$

$$\text{d'où } I_1 = \underline{\underline{8A}}$$

$$I_2 = \underline{\underline{12A}}$$


$$U_{ch. 1} = R_i \cdot I = 0,012 \cdot 8 = 0,096V$$

$$U_{ch. 2} = R_i \cdot I = 0,008 \cdot 12 = 0,096V$$

$$U_1 = U_2 = E - (R_i \cdot I) = 24 - (0,012 \cdot 8) = \underline{\underline{23,904V}}$$

$$\text{ou } = 24 - (0,008 \cdot 12) = \underline{\underline{23,904V}}$$

N° 6.12

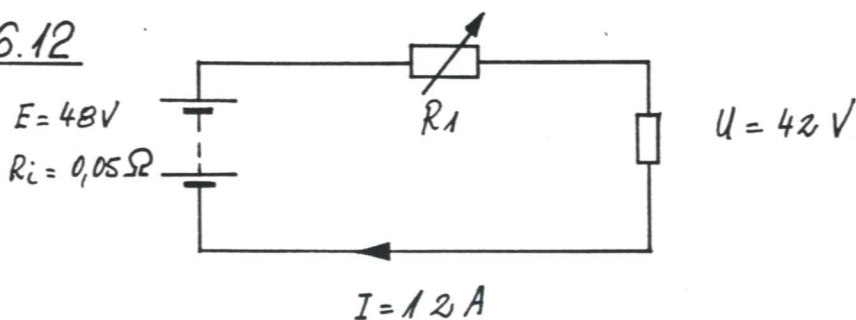

$$R_1 = ?$$

$$U_{ch.} = R_i \cdot I = 0,05 \cdot 12 = 0,6V$$

$$U_{R_1} = E - (U + U_{ch.}) = 48 - (42 + 0,6) = 5,4V$$

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{5,4}{12} = \underline{\underline{0,45\Omega}}$$