

N° 13.1.1.1

$$\text{Erreur} = \frac{1,5 \cdot 300}{100} = \underline{\underline{\pm 4,5 \text{ V}}}$$

N° 13.1.1.2

$$\text{Erreur} = \frac{2,5 \cdot 300}{100} = \underline{\underline{\pm 7,5 \text{ V}}}$$

$$\text{min. Valeur réelle} = 280 - 7,5 = \underline{\underline{222,5 \text{ V}}}$$

$$\text{max Valeur réelle} = 280 + 7,5 = \underline{\underline{237,5 \text{ V}}}$$

N° 13.1.1.3

$$\text{Erreur} = \frac{0,5 \cdot 75}{100} = \underline{\underline{\pm 0,375 \text{ mA}}}$$

N° 13.1.1.4

$$\text{Erreur} = \frac{0,5 \cdot 750}{100} = \underline{\underline{\pm 3,75 \text{ mA}}}$$

$$\text{min. Valeur réelle} = 320 - 3,75 = \underline{\underline{316,25 \text{ mA}}}$$

$$\text{max. Valeur réelle} = 320 + 3,75 = \underline{\underline{323,75 \text{ mA}}}$$

N° 13.1.1.5

$$\text{Erreur} = \frac{1,5 \cdot 10'000}{100} = \underline{\underline{\pm 150 \Omega}}$$

$$\text{a) } \begin{cases} \text{min. Valeur réelle} = 10'000 - 150 = \underline{\underline{9850 \Omega}} \\ \text{max. Valeur réelle} = 10'000 + 150 = \underline{\underline{10'150 \Omega}} \\ \% \text{ Erreur} = \frac{150 \cdot 100}{10'000} = \underline{\underline{1,5\%}} \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} \text{min. Valeur réelle} = 7500 - 150 = \underline{\underline{7350 \Omega}} \\ \text{max Valeur réelle} = 7500 + 150 = \underline{\underline{7650 \Omega}} \\ \% \text{ Erreur} = \frac{150 \cdot 100}{7500} = \underline{\underline{2\%}} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} \text{min. Valeur réelle} = 5000 - 150 = \underline{\underline{4850 \Omega}} \\ \text{max. Valeur réelle} = 5000 + 150 = \underline{\underline{5150 \Omega}} \\ \% \text{ Erreur} = \frac{150 \cdot 100}{5000} = \underline{\underline{3\%}} \end{cases}$$

### 13. 1.1.5 Suite

$$\begin{cases} \text{min. Valeur réelle} = 2500 - 150 = \underline{\underline{2350 \Omega}} \\ \text{max. Valeur réelle} = 2500 + 150 = \underline{\underline{2650 \Omega}} \\ \% \text{ Erreur} = \frac{150 \cdot 100}{2500} = \underline{\underline{6\%}} \end{cases}$$

### N° 13. 1.1.6

$$\text{Erreur} = \frac{1,5 \cdot 3300}{100} = \underline{\underline{\pm 49,5 W}}$$

$$\text{min. Valeur réelle} = 2460 - 49,5 = \underline{\underline{2410,5 W}}$$

$$\text{max. Valeur réelle} = 2460 + 49,5 = \underline{\underline{2509,5 W}}$$

### N° 13. 1.1.7

$$a) \text{ lecture} = \underline{\underline{36 V}}$$

$$\text{Valeur réelle de l'Erreur} = \frac{2,5 \cdot 50}{100} = \underline{\underline{\pm 1,25 V}}$$

$$b) \text{ Valeur réelle} = 36 - 1,25 = \underline{\underline{34,75 V}}$$

$$\text{Valeur réelle} = 36 + 1,25 = \underline{\underline{37,25 V}}$$

№ 13.1.2.1

a) Constante =  $\frac{500}{25} = \underline{\underline{20 \frac{V}{div}}}$

b) lecture =  $20 \cdot 19,2 = \underline{\underline{384 V}}$

№ 13.1.2.2

a) Constante =  $\frac{1,5}{30} = \underline{\underline{0,05 \frac{A}{div}}} = \underline{\underline{50 \frac{mA}{div}}}$

b) lecture =  $0,05 \cdot 22,7 = \underline{\underline{1,135 A}}$

№ 13.1.2.3

Constante =  $\frac{600}{50} = 12 \frac{V}{div}$

$n = \frac{516}{12} = \underline{\underline{43 div.}}$

№ 13.1.2.4

Constante =  $\frac{750}{150} = 5 \frac{mA}{div}$

$n = \frac{436}{5} = \underline{\underline{87,2 div.}}$

№ 13.1.2.5

a) Constante =  $\frac{2400}{120} = \underline{\underline{20 \frac{W}{div}}}$

b) lecture =  $20 \cdot 94,8 = \underline{\underline{1896 W}}$

№ 13.1.2.6

Constante =  $\frac{100}{5} = 20 \frac{\Omega}{div}$

lecture =  $100 + (3,4 \cdot 20) = \underline{\underline{168 \Omega}}$

№ 13.1.2.7

a)  $RL = \frac{LND \cdot U}{ND} = \frac{32,3 \cdot 250}{50} = \underline{\underline{161,5 V}}$

b)  $CA = \frac{U}{ND} = \frac{250}{50} = \underline{\underline{5 \frac{V}{div}}}$

c)  $ND = \frac{U}{CA} = \frac{100}{2} = \underline{\underline{50 div}}$

N° 13.1.2.7 Suite

$$d) R_L = LND \cdot CA = 18 \cdot 2 = \underline{\underline{36 \text{ V}}}$$

$$c) CA = \frac{u}{ND} = \frac{2}{50} = \underline{\underline{\frac{40 \mu A}{div.}}}$$

$$f) R_L = CA \cdot LND = 0,0004 \cdot 49,5 = \underline{\underline{1,98 \text{ mA}}}$$

$$g) ND = \frac{u}{CA} = \frac{5}{4,2} = \underline{\underline{1,19 \text{ div.}}}$$

$$h) R_L = 0,1 \cdot 4,2 = CA \cdot LND = \underline{\underline{0,42 \text{ mA}}}$$

$$i) CA = \frac{u}{ND} = \frac{0,00005}{50} = \underline{\underline{\frac{1 \mu A}{div.}}}$$

$$k) R_L = CA \cdot LND = 1 \cdot 28,7 = \underline{\underline{28,7 \mu A}}$$

$$l) ND = \frac{u}{CA} = \frac{500}{4} = \underline{\underline{125 \text{ div.}}}$$

$$m) R_L = CA \cdot ND = 4 \cdot 83 = \underline{\underline{332 \text{ V}}}$$

$$n) ND = \frac{u}{CA} = \frac{15}{0,5} = \underline{\underline{30 \text{ div.}}}$$

$$o) R_L = \frac{LND \cdot u}{ND} = \frac{17 \cdot 15}{30} = \underline{\underline{8,5 \text{ A}}}$$

---

Nº 13.1.3.1

$$R = \frac{\Omega \cdot V}{V} = \frac{50000 \cdot 250}{1} = \underline{\underline{12,5 \text{ M}\Omega}}$$

Nº 13.1.3.2

$$R = \frac{\Omega \cdot V}{V} = \frac{3300 \cdot 0,06}{1} = \underline{\underline{198 \Omega}}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{0,06}{198} = \underline{\underline{303 \mu A}}$$

Nº 13.1.3.3

$$R = \frac{\Omega \cdot V}{V} = \frac{1000 \cdot 6}{1} = 6000 \Omega$$

$$a) \quad I = \frac{U}{R} = \frac{6}{6000} = \underline{\underline{1 \text{ mA}}}$$

$$b) \quad I = \frac{U}{R} = \frac{4,5}{6000} = \underline{\underline{0,75 \text{ mA}}}$$

Nº 13.1.3.4

$$R = \frac{\Omega \cdot V}{V} = \frac{500 \cdot 300}{1} = 150 \text{ k}\Omega$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{300^2}{150000} = \underline{\underline{0,6 \text{ W}}}$$

Nº 13.1.3.5

$$a) \quad U_{ch} = R \cdot I = 0,003 \cdot 12 = \underline{\underline{36 \text{ mV}}}$$

$$b) \quad P = R \cdot I^2 = 0,003 \cdot 12^2 = \underline{\underline{432 \text{ mW}}}$$

Nº 13.1.3.6

$$R_i = \frac{U}{I} = \frac{0,24}{8} = \underline{\underline{30 \text{ m}\Omega}}$$

Nº 13.1.3.7

$$P = U \cdot I = 220 \cdot 0,006 = \underline{\underline{1,32 \text{ VA}}}$$

Nº 13.1.3.8

$$a) \quad U = \frac{P}{I} = \frac{4}{6} = \underline{\underline{0,6\bar{6} \text{ V}}}$$

$$b) \quad R_i = \frac{U}{I} = \frac{0,6\bar{6}}{6} = \underline{\underline{0,11\bar{1} \Omega}}$$

### 13. 1.3.8 Suite

$$c) P = R \cdot I^2 = 0,11 \cdot 4,52^2 = \underline{\underline{2,27 \text{ W}}}$$

### Nº 13.1.3.9

$$a) U = R \cdot I = 0,28 \cdot 5 = \underline{\underline{1,4 \text{ V}}}$$

$$b) R = \frac{U}{I} = \frac{240}{0,003} = \underline{\underline{80 \text{ k}\Omega}}$$

$$c) P_1 = R \cdot I^2 = 0,28 \cdot 5^2 = 7 \text{ W}$$

$$P_2 = R \cdot I^2 = 80000 \cdot 0,003^2 = 0,72 \text{ W}$$

$$P_{\text{tot.}} = P_1 + P_2 = 7 + 0,72 = \underline{\underline{7,72 \text{ W}}}$$



Nº 13.1.4.1

$$a) R_i = \frac{U}{I} = \frac{0,1}{0,002} = \underline{\underline{50 \Omega}}$$

$$U_{ch} = U - U = 300 - 0,1 = 299,9 \text{ V}$$

$$b) R_v = \frac{U_{ch}}{I} = \frac{299,9}{0,002} = \underline{\underline{149,995 \text{ k}\Omega}}$$

$$I_{R_s} = I - I = 6 - 0,002 = 5,998 \text{ A}$$

$$c) R_s = \frac{U}{I} = \frac{0,1}{5,998} = \underline{\underline{16,67 \text{ m}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.2

$$I_{max} = \frac{U}{R} = \frac{0,06}{20} = 0,003 \text{ A}$$

$$R_t, \frac{U}{I} = \frac{120}{0,003} = 40 \text{ k}\Omega$$

$$R = R_t - R = 40000 - 20 = \underline{\underline{39,98 \text{ k}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.3

$$I_{max} = \frac{U}{R} = \frac{120}{8000} = 0,015 \text{ A}$$

$$\Delta U = 300 - 120 = 180 \text{ V}$$

$$R_x = \frac{\Delta U}{I} = \frac{180}{0,015} = \underline{\underline{12 \text{ k}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.4

$$R = \frac{\Omega}{V} \cdot V = \frac{600 \cdot 0,06}{1} = 36 \Omega$$

$$I_{max} = \frac{U}{R} = \frac{0,06}{36} = 1,6667 \text{ mA}$$

$$\Delta U = U_1 - U = 150 - 0,06 = 149,94 \text{ V}$$

$$R = \frac{\Delta U}{I} = \frac{149,94}{0,0016667} = \underline{\underline{89,963 \text{ k}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.5

$$U = R \cdot I = 100 \cdot 0,001 = 0,1 \text{ V}$$

$$I = I_1 - I_2 = 12 - 0,001 = 11,999 \text{ A}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{0,1}{11,999} = \underline{\underline{8,334 \text{ m}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.6

$$U = R \cdot I = 0,04 \cdot 10 = 0,4 \text{ V}$$

$$I = I_1 - I = 100 - 10 = 90 \text{ A}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{0,4}{90} = \underline{\underline{4,44 \text{ m}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.7

$$a) U = U_{\text{ampèremètre}} = \underline{\underline{300 \text{ mV}}}$$

$$b) R_i = \frac{U}{I} = \frac{0,3}{6} = \underline{\underline{50 \text{ m}\Omega}}$$

$$I = I_1 - I = 120 - 6 = 114 \text{ A}$$

$$c) R = \frac{U}{I} = \frac{0,3}{114} = \underline{\underline{2,63 \text{ m}\Omega}}$$

Nº 13.1.4.8

$$I = \frac{5 \cdot 82}{100} = \underline{\underline{4,1 \text{ A}}}$$

Nº 13.1.4.9

$$U = \frac{P}{I} = \frac{15}{5} = 3 \text{ V}$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{3}{5} = \underline{\underline{0,6 \Omega}}$$



Nº 13.1.5.1

$$U_{ch} = R \cdot I = 1 \cdot 0,11 = 0,11 \text{ V}$$

$$U_{tot} = U + U_{ch} = 250 + 0,11 = 250,11 \text{ V}$$

$$R_e = \frac{U}{I} = \frac{250}{0,11} = 2272,7273 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_e \cdot R_1}{R_1 - R_e} = \frac{2272,7 \cdot 25000}{25000 - 2272,7} = 2500 \Omega$$

$$R_t = R + R_2 = 2500 + 1 = 2501 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_t} = \frac{250,11}{2501} = \underline{\underline{100,004 \text{ mA}}}$$

Nº 13.1.5.2

$$I = \frac{U}{R} = \frac{625}{100} = \underline{\underline{6,25 \text{ A}}}$$

Nº 13.1.5.3

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{40} + \frac{1}{1000}} = 38,4615 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{120}{38,46} = 3,12 \text{ A}$$

$$U_{ch} = R \cdot I = 0,05 \cdot 3,12 = 0,156 \text{ V}$$

$$U = U + U_{ch} = 120 + 0,156 = \underline{\underline{120,156 \text{ V}}}$$

Nº 13.1.5.4

$$R_i = \frac{\Omega}{V} \cdot U = \frac{1,66}{1} \cdot 300 = 500 \text{ k}\Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{240}{500000} = 48 \mu\text{A}$$

$$a) R = \frac{U}{I} = \frac{240}{0,025} = \underline{\underline{9,6 \text{ k}\Omega}}$$

$$I_R = I_1 - I = 0,025 - 0,00048 = 0,02452 \text{ A} = 24,52 \text{ mA}$$

$$b) R = \frac{U}{I} = \frac{240}{0,02452} = \underline{\underline{9788 \text{ k}\Omega}}$$

$$E_{rreur} = 9788 - 9600 = 188 \Omega$$

$$c) \% = \frac{188 \cdot 100}{9788} = \underline{\underline{1,92 \%}}$$

Nº 13.1.5.5

$$U_{ch} = R \cdot I = 1,2 \cdot 0,12 = 0,144 \text{ V}$$

$$a) R = \frac{U}{I} = \frac{6,8}{0,12} = \underline{\underline{56,6\bar{6} \Omega}}$$

$$U_v = U - U_{ch} = 6,8 - 0,144 = 6,656 \text{ V}$$

$$b) R = \frac{U}{I} = \frac{6,656}{0,12} = \underline{\underline{55,4\bar{6} \Omega}}$$

$$\Delta R = R_1 - R_2 = 56,6\bar{6} - 55,4\bar{6} = 1,2 \Omega$$

$$c) \text{ Erreur \%} = \frac{1,2 \cdot 100}{55,46} = \underline{\underline{2,163 \%}}$$

---

N° 13.1.6.1

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{3 \cdot 3600}{600 \cdot 12} = \underline{\underline{1,5 \text{ kW}}} \quad \underline{\underline{\text{Attention réponse en kW}}}$$

N° 13.1.6.2

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{32 \cdot 3600}{1200 \cdot 60} = \underline{\underline{1,6 \text{ kW}}}$$

N° 13.1.6.3

$$Q = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{13 \cdot 3600}{15 \cdot 32,4} = \underline{\underline{96,296 \text{ kvar}}}$$

N° 13.1.6.4

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} \Rightarrow n = \frac{P \cdot c \cdot t}{3600} = \frac{0,75 \cdot 1200 \cdot 60}{3600} = \underline{\underline{15 \text{ tours}}}$$

N° 13.1.6.5

$$t = \frac{n \cdot 3600}{P \cdot c} = \frac{18 \cdot 3600}{4,4 \cdot 300} = \underline{\underline{90 \text{ s}}}$$

N° 13.1.6.6

$$C = \frac{n \cdot 3600}{P \cdot t} = \frac{15 \cdot 3600}{7,2 \cdot 12,5} = \underline{\underline{600 \text{ tr/kWh}}}$$

N° 13.1.6.7

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{9 \cdot 3600}{500 \cdot 65,5} = 9,989 \text{ kW} = \underline{\underline{989 \text{ W}}}$$

N° 13.1.6.8

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{45 \cdot 3600}{4500 \cdot 60} = \underline{\underline{600 \text{ W}}}$$

N° 13.1.6.9

$$Q = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{25 \cdot 3600}{750 \cdot 98} = \underline{\underline{1,224 \text{ kvar}}}$$

N° 13.1.6.10

$$n = \frac{P \cdot c \cdot t}{3600} = \frac{12 \cdot 120 \cdot 60}{3600} = \underline{\underline{24 \text{ tours}}}$$

N° 13.1.6.11

$$t = \frac{n \cdot 3600}{P \cdot c} = \frac{10 \cdot 3600}{0,4 \cdot 2800} = \underline{\underline{32,14 \text{ s}}}$$

N°13.1.6.12

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{3 \cdot 3600}{800 \cdot 46,4} = \underline{\underline{290 \text{ W}}}$$

N°13.1.6.13

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 220 \cdot 3,85 \cdot 0,85 = 719,95 \text{ W} = \underline{\underline{0,719 \text{ kW}}}$$

$$n = \frac{P \cdot c \cdot t}{3600} = \frac{0,719 \cdot 1800 \cdot 60}{3600} = \underline{\underline{21,6 \text{ tours}}}$$

N°13.1.6.14

$$t = \frac{n \cdot 3600}{P \cdot c} = \frac{50 \cdot 3600}{4,5 \cdot 750} = \underline{\underline{53,33 \text{ s}}}$$

N°13.1.6.15

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{16 \cdot 3600}{0,175 \cdot 18,7} = \underline{\underline{17,6 \text{ MW}}}$$

N°13.1.6.16

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{51 \cdot 3600}{17,5 \cdot 32,8} = \underline{\underline{319,86 \text{ kW}}}$$

N°13.1.6.17

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{51 \cdot 3600}{0,0666 \cdot 75} = \underline{\underline{36,756 \text{ MW}}}$$

N°13.1.6.18

$$S = U \cdot I = 225 \cdot 6,4 = \underline{\underline{1440 \text{ VA}}}$$

$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{52 \cdot 3600}{3600 \cdot 60} = \underline{\underline{866,66 \text{ W}}}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{866,66}{1440} = \underline{\underline{0,6}}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1440^2 - 866,66^2} = \underline{\underline{1150 \text{ Var}}}$$

N°13.1.6.19

$$\text{Rapport } U = \frac{16000}{220} = 72,72 \quad \text{Rapport } I = \frac{100}{5} = 20$$

$$\text{Facteur} = \text{Rapport } U \cdot \text{Rapport } I = 72,72 \cdot 20 = \underline{\underline{1454,54 \text{ fois}}}$$

N°13.1.6.20

$$S = U \cdot I = 221 \cdot 1,5 = \underline{\underline{331,5 \text{ VA}}}$$


$$P = \frac{n \cdot 3600}{c \cdot t} = \frac{13 \cdot 3600}{1900 \cdot 120} = \underline{\underline{205,26 \text{ W}}}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{205,26}{331,5} = \underline{\underline{0,62}}$$

N° 13.2.1

$$R = \frac{R}{n} = \frac{8,4}{2} = \underline{\underline{4,2 \text{ m } \Omega}}$$

N° 13.2.2

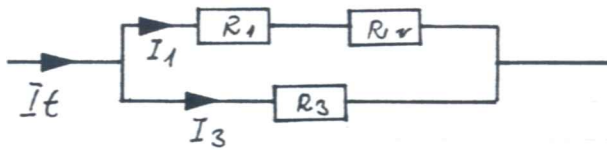

$$I_t = I_1 + I_3$$

$$I_3 = 2 \cdot I_1 \quad \text{car } R_3 = \frac{1}{2} \text{ de } R_1 + R_2 !$$

$$\text{Je suppose : } I_3 = 2A \quad \text{et} \quad I_1 = 1A$$

$$U = R_e \cdot I_t = 4,3 \cdot 3 = 12,9 \text{ V}$$

$$R_3 = R_2 = R_1 = \frac{U}{I_3} = \frac{12,9}{2} = \underline{\underline{6,45 \Omega}}$$

Preuve

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{6,45 + 6,45} + \frac{1}{6,45}} = 4,3 \Omega$$

N° 13.2.3

$$R = \frac{R}{n} = \frac{18}{2} = \underline{\underline{9 \Omega}}$$

N° 13.2.4

Idem N° 13.2.2

$$I_t = I_1 + I_3$$

$$I_3 = 2 \cdot I_1$$

$$\text{Je suppose : } I_3 = 8A \quad \text{et} \quad I_1 = 4A \Rightarrow I_t = 8 + 4 = 12A$$

$$U = R_e \cdot I_t = 0,654 \cdot 12A = 7,848 \text{ V}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = \frac{U}{I_3} = \frac{7,848}{8} = \underline{\underline{0,981 \Omega}}$$

N° 13.2.5

Idem N° 13.2.2

$$I_{tot} = I_1 + I_3$$

### 13.2.5. Suite

$$I_3 = 2 \cdot I_1$$

$$I_{tot} = 3 \cdot I_1$$

$$I_1 = \frac{I_{tot}}{3} = \frac{1,2}{3} = 0,4 \text{ A}$$

$$I_3 = 2 \cdot I_1 = 2 \cdot 0,4 = 0,8 \text{ A}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1,5}{0,8} = \underline{\underline{1,875 \Omega}}$$

### N° 13.2.6

$$a) R = \frac{P}{N} = \frac{16,1}{2} = \underline{\underline{8,05 \Omega}}$$

$$b) R_e = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{8,05 + 8,05} + \frac{1}{8,05}} = \underline{\underline{5,36 \Omega}}$$

### N° 13.2.7

$$R = \frac{U}{I} = \frac{4,5}{0,083} = 54,22 \Omega$$

$$R = \frac{P}{n} = \frac{54,22}{2} = \underline{\underline{27,11 \Omega}}$$

### N° 13.3.1.1

$$N_2 \cdot U_1 = N_1 \cdot U_2 \Rightarrow N_2 = \frac{N_1 \cdot U_2}{U_1} = \frac{2500 \cdot 6}{220} = \underline{\underline{68 \text{ sp.}}}$$

### N° 13.3.1.2

$$N_2 \cdot U_1 = N_1 \cdot U_2 \Rightarrow N_1 = \frac{N_2 \cdot U_1}{U_2} = \frac{128 \cdot 230}{38} = \underline{\underline{775 \text{ sp.}}}$$

### N° 13.3.1.3

$$I = \frac{S}{U} = \frac{400}{220} = \underline{\underline{1,81 \text{ A}}}$$

### N° 13.3.1.4

$$b) S = U \cdot I = 220 \cdot 0,91 = \underline{\underline{200,2 \text{ VA}}}$$

$$a) I = \frac{S}{U} = \frac{200,2}{24} = \underline{\underline{8,342 \text{ A}}}$$

### N° 13.3.1.5

$$b) N_1 = \frac{N_2 \cdot U_1}{U_2} = \frac{720 \cdot 520}{220} = \underline{\underline{1702 \text{ sp.}}}$$

$$S = U \cdot I = 220 \cdot 0,6 = 132 \text{ VA}$$



13. 3. 1. 8 Suite

$$c) N_2 = \frac{u_2 \cdot N_1}{u_1} = \frac{4 \cdot 2940}{220} = \underline{\underline{48 \text{ sp}}}$$

$$11 \quad = \frac{6 \cdot 2640}{220} = \underline{\underline{72.5 \text{ p}}}$$

$$11 = \frac{10 \cdot 2640}{220} = \underline{\underline{120 \text{ sp}}}$$

No 13.3.1.9

$$a) N_2 = \frac{N_1}{2,3} = \frac{580}{2,3} = \underline{\underline{252 \text{ sp}}}$$

$$b) \quad u_2 = \frac{u_1 \cdot N_2}{N_1} = \frac{520 \cdot 25V}{580} = \underline{\underline{225,93V}}$$

$$c) \quad I = \frac{S}{u} = \frac{1000}{225,93} = \underline{\underline{4,42 \text{ A}}}$$

Nº 13.3.1.10

$$N_2 = \frac{u_2 \cdot N_1}{u_1} = \frac{145 \cdot 480}{230} = \underline{\underline{302 \text{ sp.}}}$$

### 13.3.1.5 Suite

$$a) \quad \bar{I} = \frac{S}{u} = \frac{132}{520} = \underline{\underline{0,254 \text{ A}}}$$

### N° 13.3.1.6

$$a) \quad N_2 = \frac{N_1 \cdot U_2}{U_1} = \frac{1250 \cdot 36}{225} = \underline{\underline{200 \text{ sp.}}}$$

$$b) \quad I = \frac{S}{u} = \frac{370}{225} = \underline{\underline{1,64 \text{ A}}}$$

$$c) \quad I = \frac{S}{u} = \frac{370}{36} = \underline{\underline{10,277 \text{ A}}}$$

$$d) \quad \text{Rapport} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1250}{200} = \underline{\underline{6,25 : 1}}$$

### N° 13.3.1.7

$$a) \quad S = U \cdot I = 220 \cdot 14 = \underline{\underline{3080 \text{ VA}}}$$

$$b) \quad S \text{ de } 100\% = \underline{\underline{3080 \text{ VA}}}$$

$$c) \quad U_2 = \frac{U_1}{\text{Rap}} = \frac{220}{5,2} = \underline{\underline{42,31 \text{ V}}}$$

$$d) \quad I = \frac{S}{u} = \frac{3080}{42,31} = \underline{\underline{72,8 \text{ A}}}$$

### N° 13.3.1.8

$$a) \quad N_1 = \frac{U_1 \cdot N_2}{U_2} = \frac{210 \cdot 120}{10} = \underline{\underline{2520 \text{ sp}}}$$

$$\text{"} \quad = \frac{220 \cdot 120}{10} = \underline{\underline{2640 \text{ sp}}}$$

$$\text{"} \quad = \frac{230 \cdot 120}{10} = \underline{\underline{2760 \text{ sp}}}$$

$$S = U \cdot I = 4 \cdot 1 = 4 \text{ VA}$$

$$\text{"} \quad = 6 \cdot 1 = 6 \text{ VA}$$

$$\text{"} \quad = 10 \cdot 10 = 10 \text{ VA}$$

$$b) \quad I = \frac{S}{u} = \frac{4}{220} = \underline{\underline{18,18 \text{ mA}}}$$

$$\text{"} \quad = \frac{6}{220} = \underline{\underline{27,27 \text{ mA}}}$$

$$\text{"} \quad = \frac{10}{220} = \underline{\underline{45,45 \text{ mA}}}$$