

Nº 7.1.1

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 4,5}{2,5} = 0,0315 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{0,0315} = \underline{\underline{380,95 A}}$$

Nº 7.1.2.

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 3,2}{2,5} = 0,0224 \Omega$$

$$U = R \cdot I = 0,37 \cdot 15 = 5,55 V$$

$$U_{ch} = R_l \cdot I = 0,0224 \cdot 15 = 0,336 V$$

$$U_{batt.} = U + U_{ch} = 5,55 + 0,336 = 5,886 V$$

$$I_{c/c} = \frac{U}{R} = \frac{5,886}{0,0224} = \underline{\underline{262,76 A}}$$

Nº 7.1.3

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 2,6}{35} = 0,0013 \Omega$$

$$R_t = R_i + R_l + R = 0,008 + 0,0013 + 0,00327 = 0,01257 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{12}{0,01257} = \underline{\underline{954,66 A}}$$

Nº 7.1.4

$$a: I_{c/c} = \frac{E}{R_i} = \frac{12}{0,0184} = \underline{\underline{652,2 A}}$$

$$b: R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 3,6}{1,5} = 0,042 \Omega$$

$$R_t = R + R_i = 0,042 + 0,0184 = 0,0604 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{12}{0,0604} = \underline{\underline{198,7 A}}$$

Nº 7.1.5

$$R = \frac{E}{I\%} = \frac{4,5}{1,6} = \underline{\underline{2,81 \Omega}}$$

Nº 7.1.6

$$I\% = \frac{E}{R_i} = \frac{42}{0,056} = 750 \text{ A}$$

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 2^2 \cdot 0,785 = 3,14 \text{ mm}^2$$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 1,2}{3,14} = 0,0066 \Omega$$

$$R_t = R_i + R = 0,056 + 0,0066 = 0,0626 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{42}{0,0626} = \underline{\underline{670 \text{ A}}}$$

Nº 7.1.7.

$$a: R_t = R_i + R_l + R = 0,06 + 4,2 + 80 = 84,26 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{110}{84,26} = \underline{\underline{1,305 \text{ A}}}$$

$$b: R_t = R_i + R_l = 0,06 + 4,2 = 4,26 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{110}{4,26} = \underline{\underline{25,82 \text{ A}}}$$

$$c: R_t = R_i + \frac{3}{4} d \cdot R_l = 0,06 + \left(\frac{4,2 \cdot 3}{4} \right) = 3,21 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{110}{3,21} = \underline{\underline{34,26 \text{ A}}}$$

$$d: R_t = R_i + \frac{1}{2} d \cdot R_l = 0,06 + \left(\frac{4,2 \cdot 1}{2} \right) = 2,16 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{110}{2,16} = \underline{\underline{50,92 \text{ A}}}$$

$$e: R_t = R_i + \frac{1}{4} d \cdot R_l = 0,06 + \left(\frac{4,2 \cdot 1}{4} \right) = 1,11 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_t} = \frac{110}{1,11} = \underline{\underline{99,09 \text{ A}}}$$

$$f: R_t = R_i = 0,06 \Omega$$

$$I = \frac{E}{R_i} = \frac{110}{0,06} = \underline{\underline{1833,5 \text{ A}}}$$

Nº 7.2.1

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 190}{1,5} \cdot 2 = 4,43 \Omega$$

$$I_{\%} = \frac{U}{R} = \frac{225}{4,43} = \underline{\underline{50,75 A}}$$

Nº 7.2.2

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 14}{2,5} \cdot 2 = 0,196 \Omega$$

$$a: I_{\%} = \frac{U}{R} = \frac{190}{0,196} = \underline{\underline{969,38 A}}$$

$$R_t = R_l + R = 0,196 + 0,1 = 0,296$$

$$I_{\%} = \frac{U}{R} = \frac{190}{0,296} = \underline{\underline{641,89 A}}$$

Nº 7.2.3

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 35}{4} \cdot 2 = 0,306 \Omega$$

$$U = U - 8\% = \frac{220 \cdot 92}{100} = 202,4 V$$

$$I_{\%} = \frac{U}{R} = \frac{202,4}{0,306} = \underline{\underline{661,43 A}}$$

Nº 7.3.1

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 2 = \frac{0,0175 \cdot 42,5}{6} \cdot 2 = 0,248 \, \Omega$$

$$a: I_{c/c} = \frac{U}{R} = \frac{190}{0,248} = \underline{\underline{766,12 \, A}}$$

$$b: I_{c/c} = \frac{U}{R} = \frac{110}{0,248} = \underline{\underline{443,54 \, A}}$$

Nº 7.3.2

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot 1,732 = \frac{0,0175 \cdot 2400}{25} \cdot 1,732 = 2,909 \, \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{6000}{2,909} = \underline{\underline{2062,56 \, A}}$$

$$P = R \cdot I^2 \cdot \sqrt{3} = 2,909 \cdot 2062,56^2 \cdot 1,732 = \underline{\underline{21,43 \, MVA}}$$

Nº 7.3.3

$$R_1 = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 40}{70} \cdot 1,73 = 0,0173 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 64}{35} \cdot 1,73 = 0,0554 \, \Omega$$

$$R_3 = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 146}{16} \cdot 1,73 = 0,2765 \, \Omega$$

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 = 0,0173 + 0,0554 + 0,2765 = 0,349 \, \Omega$$

$$U = \frac{320 \cdot 70}{100} = 224 \, V$$

$$I_{c/c} = \frac{U}{R} = \frac{224}{0,349} = \underline{\underline{641,83 \, A}}$$

Nº 7.3.4

$$A = \phi^2 \cdot 0,785 = 5^2 \cdot 0,785 = 19,625 \, \text{mm}^2$$

$$R = \frac{\varphi \cdot l}{A} \cdot \sqrt{3} = \frac{0,0175 \cdot 250}{19,625} \cdot 1,73 = 0,386 \, \Omega$$

$$U = 40\% \text{ de } U = \frac{500 \cdot 40}{100} = 200 \, V$$

$$I_{c/c} = \frac{U}{R} = \frac{200}{0,386} = \underline{\underline{518,13 \, A}}$$